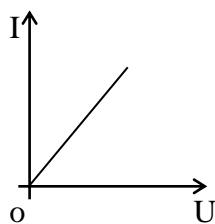


ÔN TẬP CHƯƠNG 2: DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỒI.


Câu 1: Điện tích của electron là $-1,6 \cdot 10^{-19}$ (C), điện l- ợng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong 30 (s) là 15 (C). Số electron chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian một giây là

- A. $3,125 \cdot 10^{18}$. B. $9,375 \cdot 10^{19}$. C. $7,895 \cdot 10^{19}$. D. $2,632 \cdot 10^{18}$.


Câu 2. Đồ thị mô tả định luật Ôm cho đoạn mạch chỉ có điện trở là:




A

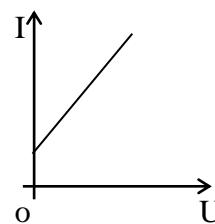

B

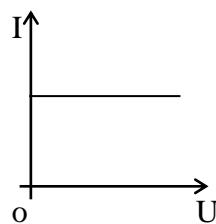

C

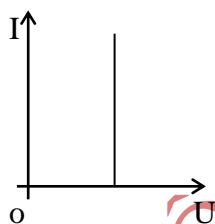

D

Câu 3. Đoạn mạch gồm điện trở $R_1 = 100$ (Ω) mắc nối tiếp với điện trở $R_2 = 300$ (Ω), điện trở toàn mạch là:

- A. $R_{TM} = 200$ (Ω). B. $R_{TM} = 300$ (Ω). C. $R_{TM} = 400$ (Ω). D. $R_{TM} = 500$ (Ω).

Câu 4. Cho đoạn mạch gồm điện trở $R_1 = 100$ (Ω), mắc nối tiếp với điện trở $R_2 = 200$ (Ω), hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là 12 (V). Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R_1 là

- A. $U_1 = 1$ (V). B. $U_1 = 4$ (V). C. $U_1 = 6$ (V). D. $U_1 = 8$ (V).

Câu 5. Đoạn mạch gồm điện trở $R_1 = 100$ (Ω) mắc song song với điện trở $R_2 = 300$ (Ω), điện trở toàn mạch là:

- A. $R_{TM} = 75$ (Ω). B. $R_{TM} = 100$ (Ω). C. $R_{TM} = 150$ (Ω). D. $R_{TM} = 400$ (Ω).

Câu 6. Cho đoạn mạch gồm điện trở $R_1 = 100$ (Ω), mắc nối tiếp với điện trở $R_2 = 200$ (Ω). đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế U khi đó hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R_1 là 6 (V). Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch

- A. $U = 12$ (V). B. $U = 6$ (V). C. $U = 18$ (V). D. $U = 24$ (V).

Câu 7. Công của nguồn điện đ- ợc xác định theo công thức:

- A. $A = Eit$. B. $A = Ult$. C. $A = Ei$. D. $A = UI$.

Câu 8. Công của dòng điện có đơn vị là:

- A. J/s B. kWh C. W D. kVA

Câu 9. Công suất của nguồn điện đ- ợc xác định theo công thức:

- A. $P = Eit$. B. $P = Ult$. C. $P = Ei$. D. $P = UI$.

Câu 10. Hai bóng đèn Đ1(220V — 25W), Đ2 (220V — 100W) khi sáng bình th- ờng thì

- A. c- ờng độ dòng điện qua bóng đèn Đ1 lớn gấp hai lần c- ờng độ dòng điện qua bóng đèn Đ2.
B. c- ờng độ dòng điện qua bóng đèn Đ2 lớn gấp bốn lần c- ờng độ dòng điện qua bóng đèn Đ1.
C. c- ờng độ dòng điện qua bóng đèn Đ1 bằng c- ờng độ dòng điện qua bóng đèn Đ2.
D. Điện trở của bóng đèn Đ2 lớn gấp bốn lần điện trở của bóng đèn Đ1.

Câu 11. Hai bóng đèn có công suất định mức bằng nhau, hiệu điện thế định mức của chúng lần l- ợt là $U_1 = 110$ (V) và $U_2 = 220$ (V). Tỉ số điện trở của chúng là:

- A. $\frac{R_1}{R_2} = \frac{1}{2}$ B. $\frac{R_1}{R_2} = \frac{2}{1}$ C. $\frac{R_1}{R_2} = \frac{1}{4}$ D. $\frac{R_1}{R_2} = \frac{4}{1}$

Câu 12. Để bóng đèn loại 120V — 60W sáng bình th- ờng ở mạng điện có hiệu điện thế là 220V, ng- ời ta phải mắc nối tiếp với bóng đèn một điện trở có giá trị

- A. $R = 100$ (Ω). B. $R = 150$ (Ω). C. $R = 200$ (Ω). D. $R = 250$ (Ω).

Câu 13. Biểu thức định luật Ôm cho toàn mạch trong tr- ờng hợp mạch ngoài chứa máy thu (Nguồn thu điện) là:

A. $I = \frac{U}{R}$

B. $I = \frac{E}{R+r}$

C. $I = \frac{E - E_p}{R + r + r'}$

D. $I = \frac{U_{AB} + E}{R_{AB}}$

Câu 14. Một nguồn điện có điện trở trong $0,1\ (\Omega)$ mắc với điện trở $4,8\ (\Omega)$ thành mạch kín. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là $12\ (V)$. Cường độ dòng điện trong mạch là

- A. $I = 120\ (A)$. B. $I = 12\ (A)$. C. $I = 2,5\ (A)$. D. $I = 25\ (A)$.

Câu 15. Một nguồn điện có điện trở trong $0,1\ (\Omega)$ mắc với điện trở $4,8\ (\Omega)$ thành mạch kín. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là $12\ (V)$. Suất điện động của nguồn điện là:

- A. $E = 12,00\ (V)$. B. $E = 12,25\ (V)$. C. $E = 14,50\ (V)$. D. $E = 11,75\ (V)$.

Câu 16. Ngồi ta mắc hai cực của nguồn điện với một biến trở có thể thay đổi từ 0 đến vô cực. Khi giá trị của biến trở rất lớn thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là $4,5\ (V)$. Giảm giá trị của biến trở đến khi cường độ dòng điện trong mạch là $2\ (A)$ thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là $4\ (V)$. Suất điện động và điện trở trong của nguồn điện là:

- | | |
|---|--|
| A. $E = 4,5\ (V); r = 4,5\ (\Omega)$. | B. $E = 4,5\ (V); r = 2,5\ (\Omega)$. |
| C. $E = 4,5\ (V); r = 0,25\ (\Omega)$. | D. $E = 9\ (V); r = 4,5\ (\Omega)$. |

Câu 17. Một nguồn điện có suất điện động $E = 6\ (V)$, điện trở trong $r = 2\ (\Omega)$, mạch ngoài có điện trở R . Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài là $4\ (W)$ thì điện trở R phải có giá trị

- A. $R = 1\ (\Omega)$. B. $R = 2\ (\Omega)$. C. $R = 3\ (\Omega)$. D. $R = 6\ (\Omega)$.

Câu 18. Dùng một nguồn điện để thắp sáng lần lượt hai bóng đèn có điện trở $R_1 = 2\ (\Omega)$ và $R_2 = 8\ (\Omega)$, khi đó công suất tiêu thụ của hai bóng đèn là nhau. Điện trở trong của nguồn điện là:

- A. $r = 2\ (\Omega)$. B. $r = 3\ (\Omega)$. C. $r = 4\ (\Omega)$. D. $r = 6\ (\Omega)$.

Câu 19. Một nguồn điện có suất điện động $E = 6\ (V)$, điện trở trong $r = 2\ (\Omega)$, mạch ngoài có điện trở R . Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài là $4\ (W)$ thì điện trở R phải có giá trị

- A. $R = 3\ (\Omega)$. B. $R = 4\ (\Omega)$. C. $R = 5\ (\Omega)$. D. $R = 6\ (\Omega)$.

Câu 20. Một nguồn điện có suất điện động $E = 6\ (V)$, điện trở trong $r = 2\ (\Omega)$, mạch ngoài có điện trở R . Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài đạt giá trị lớn nhất thì điện trở R phải có giá trị

- A. $R = 1\ (\Omega)$. B. $R = 2\ (\Omega)$. C. $R = 3\ (\Omega)$. D. $R = 4\ (\Omega)$.

Câu 21*. Biết rằng khi điện trở mạch ngoài của một nguồn điện tăng từ $R_1 = 3\ (\Omega)$ đến $R_2 = 10,5\ (\Omega)$ thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn tăng gấp hai lần. Điện trở trong của nguồn điện đó là:

- A. $r = 7,5\ (\Omega)$. B. $r = 6,75\ (\Omega)$. C. $r = 10,5\ (\Omega)$. D. $r = 7\ (\Omega)$.

Câu 22. Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động $E = 12\ (V)$, điện trở trong $r = 2,5\ (\Omega)$, mạch ngoài gồm điện trở $R_1 = 0,5\ (\Omega)$ mắc nối tiếp với một điện trở R . Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài lớn nhất thì điện trở R phải có giá trị

- A. $R = 1\ (\Omega)$. B. $R = 2\ (\Omega)$. C. $R = 3\ (\Omega)$. D. $R = 4\ (\Omega)$.

Câu 23*. Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động $E = 12\ (V)$, điện trở trong $r = 2,5\ (\Omega)$, mạch ngoài gồm điện trở $R_1 = 0,5\ (\Omega)$ mắc nối tiếp với một điện trở R . Để công suất tiêu thụ trên điện trở R đạt giá trị lớn nhất thì điện trở R phải là

- A. $R = 1\ (\Omega)$. B. $R = 2\ (\Omega)$. C. $R = 3\ (\Omega)$. D. $R = 4\ (\Omega)$.

14. Định luật Ôm cho các loại đoạn mạch điện. Mắc nguồn thành bô

Câu 24. Một mạch điện kín gồm hai nguồn điện E_1, r_1 và E_2, r_2 mắc nối tiếp với nhau, mạch ngoài chỉ có điện trở R . Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là:


A. $I = \frac{E_1 - E_2}{R + r_1 + r_2}$	B. $I = \frac{E_1 - E_2}{R + r_1 - r_2}$	C. $I = \frac{E_1 + E_2}{R + r_1 - r_2}$	D. $I = \frac{E_1 + E_2}{R + r_1 + r_2}$
--	--	--	--

Câu 25. Một mạch điện kín gồm hai nguồn điện E, r_1 và E, r_2 mắc song song với nhau, mạch ngoài chỉ có điện trở R . Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là:

A. $I = \frac{2E}{R + r_1 + r_2}$	B. $I = \frac{E}{R + \frac{r_1 \cdot r_2}{r_1 + r_2}}$	C. $I = \frac{2E}{R + \frac{r_1 \cdot r_2}{r_1 + r_2}}$	D. $I = \frac{E}{R + \frac{r_1 + r_2}{r_1 \cdot r_2}}$
-----------------------------------	--	---	--

Câu 26. Cho đoạn mạch nhì hình vẽ (2.42) trong đó $E_1 = 9\ (V)$, $r_1 = 1,2\ (\Omega)$; $E_2 = 3\ (V)$, $r_2 = 0,4\ (\Omega)$; điện trở $R = 28,4\ (\Omega)$. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch $U_{AB} = 6\ (V)$. Cường độ dòng điện trong mạch có chiều và độ lớn là:

- A. chiều từ A sang B, $I = 0,4$ (A).
 B. chiều từ B sang A, $I = 0,4$ (A).
 C. chiều từ A sang B, $I = 0,6$ (A).
 D. chiều từ B sang A, $I = 0,6$ (A).

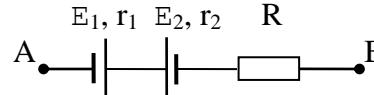

Hình 2.42

Câu 27. Nguồn điện với suất điện động E , điện trở trong r , mắc với điện trở ngoài $R = r$, c-ờng độ dòng điện trong mạch là I . Nếu thay nguồn điện đó bằng 3 nguồn điện giống hệt nó mắc nối tiếp thì c-ờng độ dòng điện trong mạch là:

- A. $I' = 3I$. B. $I' = 2I$. C. $I' = 2,5I$. D. $I' = 1,5I$.

Câu 28. Nguồn điện với suất điện động E , điện trở trong r , mắc với điện trở ngoài $R = r$, c-ờng độ dòng điện trong mạch là I . Nếu thay nguồn điện đó bằng 3 nguồn điện giống hệt nó mắc song song thì c-ờng độ dòng điện trong mạch là:


- A. $I' = 3I$. B. $I' = 2I$. C. $I' = 2,5I$. D. $I' = 1,5I$.

Câu 29. Cho bộ nguồn gồm 6 acquy giống nhau đ-ợc mắc thành hai dây song song với nhau, mỗi dây gồm 3 acquy mắc nối tiếp với nhau. Mỗi acquy có suất điện động $E = 2$ (V) và điện trở trong $r = 1$ (Ω). Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn lân l-ợt là:

- A. $E_b = 12$ (V); $r_b = 6$ (Ω). B. $E_b = 6$ (V); $r_b = 1,5$ (Ω).
 C. $E_b = 6$ (V); $r_b = 3$ (Ω). D. $E_b = 12$ (V); $r_b = 3$ (Ω).

Câu 30. Cho mạch điện nh- hình vẽ (2.46). Mỗi pin có suất điện động $E = 1,5$ (V), điện trở trong $r = 1$ (Ω). Điện trở mạch ngoài $R = 3,5$ (Ω). C-ờng độ dòng điện ở mạch ngoài là:

- A. $I = 0,9$ (A). B. $I = 1,0$ (A). C. $I = 1,2$ (A). D. $I = 1,4$ (A).

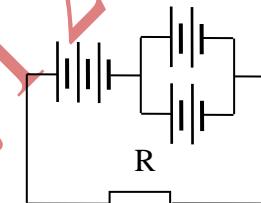

Hình 2.46

15. Bài tập về định luật Ôm và công suất điện

Câu 31. Cho một đoạn mạch gồm hai điện trở R_1 và R_2 mắc song song và mắc vào một hiệu điện thế không đổi. Nếu giảm trị số của điện trở R_2 thì

- A. độ sụt thế trên R_2 giảm. B. dòng điện qua R_1 không thay đổi.
 C. dòng điện qua R_1 tăng lên. D. công suất tiêu thụ trên R_2 giảm.

Câu 32. Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động $E = 12$ (V), điện trở trong $r = 2$ (Ω), mạch ngoài gồm điện trở $R_1 = 6$ (Ω) mắc song song với một điện trở R . Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài lớn nhất thì điện trở R phải có giá trị A. $R = 1$ (Ω). B. $R = 2$ (Ω). C. $R = 3$ (Ω). D. $R = 4$ (Ω).

Câu 33. Khi hai điện trở giống nhau mắc nối tiếp vào một hiệu điện thế U không đổi thì công suất tiêu thụ của chúng là 20 (W). Nếu mắc chúng song song rồi mắc vào hiệu điện thế nói trên thì công suất tiêu thụ của chúng là:

- A. 5 (W). B. 10 (W). C. 40 (W). D. 80 (W).

Câu 34. Khi hai điện trở giống nhau mắc song vào một hiệu điện thế U không đổi thì tổng công suất tiêu thụ của chúng là 20 (W). Nếu mắc chúng nối tiếp rồi mắc vào hiệu điện thế nói trên thì công suất tiêu thụ của chúng là:

- A. 5 (W). B. 10 (W). C. 40 (W). D. 80 (W).

Câu 35. Một ấm điện có hai dây dẫn R_1 và R_2 để đun n-ớc. Nếu dùng dây R_1 thì n-ớc trong ấm sê sôi sau thời gian $t_1 = 10$ (phút). Còn nếu dùng dây R_2 thì n-ớc sê sôi sau thời gian $t_2 = 40$ (phút). Nếu dùng cả hai dây mắc song song thì n-ớc sê sôi sau thời gian là:

- A. $t = 4$ (phút). B. $t = 8$ (phút). C. $t = 25$ (phút). D. $t = 30$ (phút).

Câu 36. Một ấm điện có hai dây dẫn R_1 và R_2 để đun n-ớc. Nếu dùng dây R_1 thì n-ớc trong ấm sê sôi sau thời gian $t_1 = 10$ (phút). Còn nếu dùng dây R_2 thì n-ớc sê sôi sau thời gian $t_2 = 40$ (phút). Nếu dùng cả hai dây mắc nối tiếp thì n-ớc sê sôi sau thời gian là: A. $t = 8$ (phút). B. $t = 25$ (phút). C. $t = 30$ (phút). D. $t = 50$ (phút).

Câu 37*. Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động $E = 12$ (V), điện trở trong $r = 3$ (Ω), mạch ngoài gồm điện trở $R_1 = 6$ (Ω) mắc song song với một điện trở R_2 . Để công suất tiêu thụ trên điện trở R_2 đạt giá trị lớn nhất thì điện trở R_2 phải có giá trị. A. $R_2 = 1$ (Ω). B. $R_2 = 2$ (Ω). C. $R_2 = 3$ (Ω). D. $R_2 = 4$ (Ω).

Câu 38. Hai bóng đèn có công suất định mức là $P_1 = 25W$, $P_2 = 100W$ đều làm việc bình thường ở hiệu điện thế 110V. Khi mắc nối tiếp hai đèn này vào hiệu điện thế 220V thi:

- A. đèn 1 sáng yếu, đèn 2 quá sáng dễ cháy B. đèn 2 sáng yếu, đèn 1 quá sáng dễ cháy
 C. cả hai đèn sáng yếu D. cả hai đèn sáng bình thường

Câu 39. Hai điện trở giống nhau mắc nối tiếp vào nguồn điện hiệu điện thế U thì tổng công suất tiêu thụ của chúng là 20W. Nếu chúng mắc song song vào nguồn này thì tổng công suất tiêu thụ của chúng là:

- A. 5W B. 40W C. 10W D. 80W

Câu 40. Khi một tải R nối vào nguồn suất điện động ξ và điện trở trong r, thấy công suất mạch ngoài cực đại thì:

A. $\xi = IR$

B. $r = R$

C. $P_R = \xi I$

D. $I = \xi / r$

Câu 41. Một nguồn điện có suất điện động $\xi = 12V$ điện trở trong $r = 2\Omega$ nối với điện trở R tạo thành mạch kín. Xác định R để công suất tỏa nhiệt trên R cực đại, tính công suất cực đại đó:

- A. $R = 1\Omega, P = 16W$ B. $R = 2\Omega, P = 18W$ C. $R = 3\Omega, P = 17,3W$ D. $R = 4\Omega, P = 21W$

Câu 42. Dòng điện chạy qua bóng đèn hình của một ti vi thường dùng có cường độ $60\mu A$. Số electron tới đập vào màn hình của tivi trong mỗi giây là: A. $3,75 \cdot 10^{14}$ B. $7,35 \cdot 10^{14}$ C. $2,66 \cdot 10^{-14}$ D. $0,266 \cdot 10^{-4}$

Câu 43. Công của lực lè làm di chuyển điện tích $4C$ từ cực âm đến cực dương bên trong nguồn điện là $24J$. Suất điện động của nguồn A. $0,166V$ B. $6V$ C. $96V$ D. $0,6V$

Câu 44. Suất điện động của một ắc quy là $3V$, lực lè làm di chuyển điện tích thực hiện một công $6mJ$. Lượng điện tích dịch chuyển khi đó là: A. $18 \cdot 10^{-3}$ B. $2 \cdot 10^{-3}C$ C. $0,5 \cdot 10^{-3}C$ D. $1,8 \cdot 10^{-3}C$

Câu 45. Trong một mạch điện kín nếu mạch ngoài thuần điện trở R_N thì hiệu suất của nguồn điện có điện trở r được tính bởi. A. $H = \frac{R_N}{r} \cdot 100\%$ B. $H = \frac{r}{R_N} \cdot 100\%$ C. $H = \frac{R_N}{R_N + r} \cdot 100\%$ D. $H = \frac{R_N + r}{R_N} \cdot 100\%$


Câu 46. Cho mạch điện như hình vẽ, bỏ qua các điện trở dây nối và ampe kế, $\xi = 3V, r = 1\Omega$, ampe kế chỉ $0,5A$. Giá trị của điện trở R là:

A. 1Ω

B. 2Ω

C. 5Ω

D. 3Ω

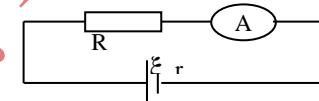


Câu 47. Cho đoạn mạch như hình vẽ. Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B có biểu thức là:

A. $U_{AB} = \xi + I(R + r)$

B. $U_{AB} = \xi - I(R + r)$

C. $U_{AB} = I(R + r) - \xi$

D. $U_{AB} = - I(R + r) - \xi$

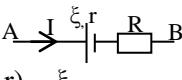


Câu 48. Cho đoạn mạch như hình vẽ. Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B có biểu thức là:

A. $U_{AB} = \xi - I(R + r)$

B. $U_{AB} = - I(R + r) - \xi$

C. $U_{AB} = \xi + I(R + r)$

D. $U_{AB} = I(R + r) - \xi$

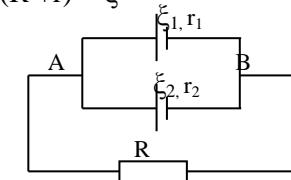

Câu 49. Cho mạch điện như hình vẽ. $\xi_1 = 6V$, $r_1 = 1\Omega$, $\xi_2 = 3V$, $r_2 = 3\Omega$, $R = 3\Omega$. Tính U_{AB}

A. $3,6V$

B. $4V$

C. $4,2V$

D. $4,8V$

Câu 50: Cho mạch điện như hình vẽ. $\xi_1 = \xi_2 = 6V$, $r_1 = 1\Omega$, $r_2 = 2\Omega$,


$R_1 = 5\Omega$, $R_2 = 4\Omega$, vôn kế có điện trở rất lớn chỉ $7,5V$. Tính U_{AB}

A. $6V$

B. $4,5V$

C. $9V$

D. $3V$

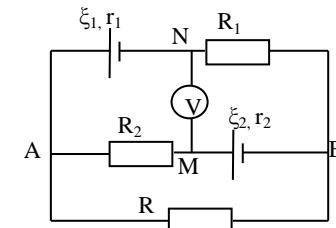

Câu 51: Cho mạch điện như hình vẽ câu hỏi 50.

$\xi_1 = \xi_2 = 6V$, $r_1 = 1\Omega$, $r_2 = 2\Omega$, $R_1 = 5\Omega$, $R_2 = 4\Omega$, vôn kế có điện trở rất lớn chỉ $7,5V$. Tính R:

A. $4,5\Omega$

B. $7,5\Omega$

C. 6Ω

D. 3Ω

Câu 52: Cho mạch điện như hình vẽ. Mỗi pin có $\xi = 1,5V$; $r = 1\Omega$.


Điện trở mạch ngoài $R = 3,5\Omega$. Tìm cường độ dòng điện ở mạch ngoài:

A. $0,88A$

B. $0,9A$

C. $1A$

D. $1,2A$

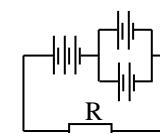

Câu 53: Cho mạch điện như hình vẽ. Hai pin có suất điện động $\xi_1 = 12V$, $\xi_2 = 6V$,


$r_1 = 3\Omega$, $r_2 = 5\Omega$. Tính cường độ dòng điện trong mạch và hiệu điện thế giữa hai điểm A và B:

A. $1A; 5V$

B. $2A; 8V$

C. $3A; 9V$

D. $0,75A; 9,75V$

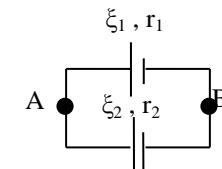

Câu 54: Cho mạch điện như hình vẽ. Mỗi pin có $\xi = 1,5V$; $r = 1\Omega$.


Cường độ dòng điện mạch ngoài là $0,5A$. Điện trở R là:

A. 11Ω

B. 8Ω


C. 10Ω

D. 12Ω

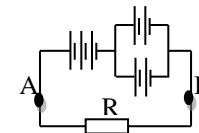

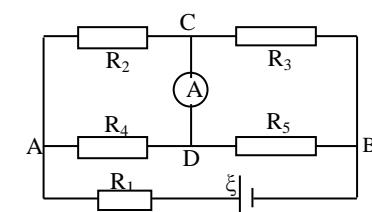Câu 55: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết $\xi = 6V$, $r = 0,5\Omega$, $R_1 = R_2 = 2\Omega$,

$R_3 = R_5 = 4\Omega$, $R_4 = 6\Omega$. Điện trở của ampe kế và dây nối không đáng kể.




Tim số chỉ của ampe kế:

- A. 0,25A B. 0,5A C. 0,75A D. 1A

Câu 56: Cho mạch điện như hình vẽ. Khi dòng điện qua điện trở R_5 bằng không thì:

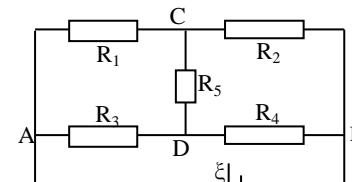- A. $R_1/R_2 = R_3/R_4$ B. $R_4/R_3 = R_1/R_2$
C. $R_1R_4 = R_3R_2$ D. Cả A và C đều đúng



Câu 57: Cho mạch điện như hình vẽ câu hỏi 14. Biết $\xi = 6V$, $r = 0,5\Omega$, $R_1 = R_2 = 2\Omega$; $R_3 = R_5 = 4\Omega$, $R_4 = 6\Omega$. Điện trở ampe kế không đáng kể. Cường độ dòng điện trong mạch chính là:

- A. 0,5A B. 1A C. 1,5A D. 2A

Câu 58: Cho mạch điện như **hình vẽ câu hỏi 14**. Biết $\xi = 6V$, $r = 0,5\Omega$, $R_1 = R_2 = 2\Omega$, $R_3 = R_5 = 4\Omega$, $R_4 = 6\Omega$. Điện trở ampe kế không đáng kể. Hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là:

- A. 1,5V B. 2,5V C. 4,5V

- D. 5,5V

Câu 59: Cho mạch điện **này** (như hình vẽ). Biết $\xi = 6,6V$; $r = 0,12\Omega$, $\mathcal{D}_1: 6V - 3W$; $\mathcal{D}_2: 2,5V - 1,25W$. Điều chỉnh R_1 và R_2 sao cho 2 đèn sáng bình thường.

Tính giá trị của R_2 :

- A. 5Ω B. 6Ω C. 7Ω

- D. 8Ω

Câu 60: Cho mạch điện như **hình vẽ câu hỏi 18**. Biết $\xi = 6,6V$; $r = 0,12\Omega$, $\mathcal{D}_1: 6V - 3W$; $\mathcal{D}_2: 2,5V - 1,25W$. Điều chỉnh R_1 và R_2 sao cho 2 đèn sáng bình thường. Tính giá trị của R_1 :

- A. $0,24\Omega$ B. $0,36\Omega$

- C. $0,48\Omega$

- D. $0,56\Omega$

Câu 61: Mắc vôn kế V_1 có điện trở R_1 vào hai cực nguồn điện (e, r) thì vôn kế chỉ 8V. Mắc thêm vôn kế V_2 có điện trở R_2 nối tiếp với V_1 vào hai cực nguồn thì V_1 chỉ 6V và V_2 chỉ 3V. Tính suất điện động của nguồn:

- A. 10V B. 11V

- C. 12V

- D. 16V


Câu 62: Cho mạch điện như hình vẽ
Biết $E_1 = 8V$, $r_1 = 1\Omega$, $R_{AC} = R_1$, $R_{CB} = R_2$,
 $R_{AB} = 15\Omega$, $R_A = 0$.

Khi $R_1 = 12\Omega$ thì ampe kế chỉ 0

Khi $R_1 = 8\Omega$ thì ampe kế chỉ $1/3A$

Tính E_2 và r_2

Dáp số: $6V$ và 2Ω

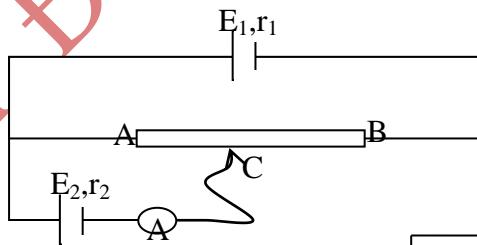

Bài 63: Cho mạch điện có sơ đồ. Cho biết $\xi_1 = 16V$; $r_1 = 2\Omega$; $\xi_2 = 1V$; $r_2 = 1\Omega$; $R_2 = 4\Omega$; $\mathcal{D}: 3V - 3W$
Đèn sáng bình thường, I_A chỉ bằng 0

Tính R_1 và R_3

D/S: 8Ω và 9Ω



Bài 64: Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ: $R_1 = 4\Omega$; $R_2 = 2\Omega$; $R_3 = 6\Omega$,

$R_4 = R_5 = 6\Omega$, $E = 15V$, $r = 1\Omega$, $E' = 3V$, $r' = 1\Omega$

- a. Tính cường độ dòng điện qua mạch chính
b. Tính số U_{AB} ; U_{CD} ; U_{MD}

- c. Tính công suất của nguồn và máy thu


D/S: $I = 1A$; $U_{AB} = 4V$; $U_{CD} = -2/3V$; $U_{MD} = 34/3V$; $P_N = 15W$, $P_{MT} = 3W$

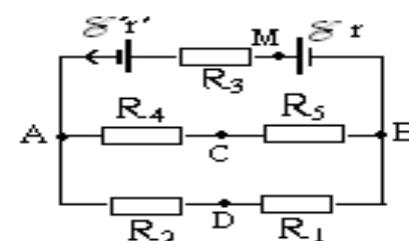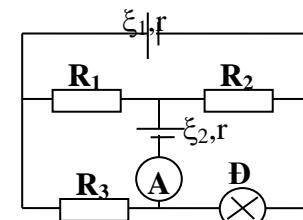

Bài 65. Cho mạch điện như hình: $\xi_1 = 1,9 \text{ V}$; $\xi_2 = 1,7 \text{ V}$; $\xi_3 = 1,6 \text{ V}$; $r_1 = 0,3 \Omega$; $r_2 = r_3 = 0,1 \Omega$. Ampe kế A chỉ số 0.

Tính điện trở R và cường độ dòng điện qua các mạch nhánh.


Đs: $R = 0,8 \Omega$, $I = 2 \text{ A}$, $I_1 = I_2 = 1 \text{ A}$.

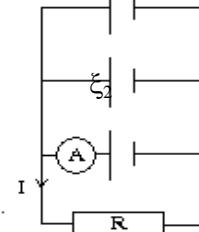

Bài 66. Cho mạch điện như hình: cho biết $\xi_1 = \xi_2$; $R_1 = 3 \Omega$, $R_2 = 6 \Omega$; $r_2 = 0,4 \Omega$.

Hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn ξ_1 bằng không. Tính r_1 ?

Đs: $2,4 \Omega$

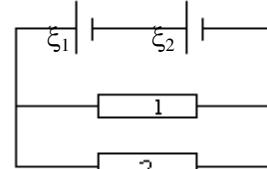

Bài 67: Cho mạch điện như hình vẽ

$$E_1 = 15V; E_2 = 9V; E_3 = 10V$$

$$r_1 = 2\Omega; r_2 = 1\Omega; r_3 = 3\Omega$$

$$R_1 = 4\Omega; R_2 = 2\Omega; R_3 = 6\Omega; R_4 = 3\Omega$$

Tính cường độ dòng điện qua R_4 và số chỉ của vôn kế ($R_V = \infty$)?

$$\text{ĐS: } I_4 = \frac{U_{34}}{R_4} = 2/3 \text{ A}; -U_v = U_{AB} = -E_1 + I(R_1 + R_{34}) = -9V$$

Bài 68. Cho mạch điện như hình vẽ:

$$\xi_1 = 20V, \xi_2 = 32V, r_1 = 1\Omega, r_2 = 0,5\Omega, R = 2\Omega$$

Xác định chiều và cường độ dòng điện qua mỗi nhánh?

$$\text{Đs: } I_1 = 4 \text{ A}, I_2 = 16 \text{ A}, I = 12 \text{ A}.$$

Bài 69: Cho $\xi = 15(V)$, $r = 1 \Omega$, $R_1 = 12 \Omega$, $R_2 = 21 \Omega$, $R_3 = 3 \Omega$,

Đèn ghi (6V - 6W), $C = 10 \mu F$.




a. Tính R_{ld} , I_3 , U_3 qua điện trở R_3 ?

b. Độ sáng của đèn, điện năng tiêu thụ ở R_2 sau 30 phút?

c. Tính R_2 để đèn sáng bình thường?

d. Tính R_1 biết cường độ dòng điện chạy qua R_2 là 0,5A?

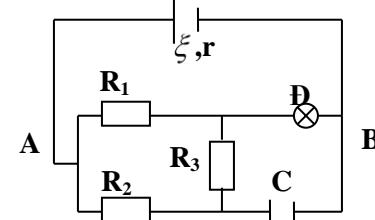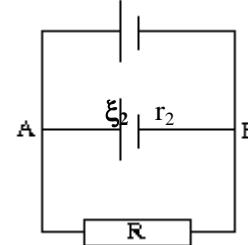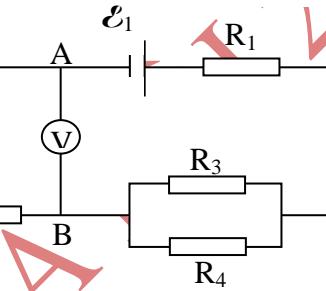e. Tìm điện tích của tụ, hối cực nào tích điện âm, cực nào tích điện dương?



Đáp án: a. $(R_{ld} = 14 \Omega, 1/3 \text{ A}, 1V)$ b. đèn sáng bình thường, $Q_2 = 4200J$

c. $R_2 = 21 \Omega$ d. $R_3 = 24 \Omega$ e. $Q = 7 \cdot 10^{-5} J$;

Bài 70: Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ

3 nguồn $E_1 = 10V$, $r_1 = 0,5\Omega$; $E_2 = 20V$, $r_2 = 2\Omega$; $E_3 = 12V$, $r_3 = 2\Omega$; $R_1 = 1,5 \Omega$; $R_2 = 4\Omega$

a. Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch chính

b. Xác định số chỉ của Vôn kế

ĐS: a. $I = 3,85A$; b. $U = 6/7 \text{ V}$

